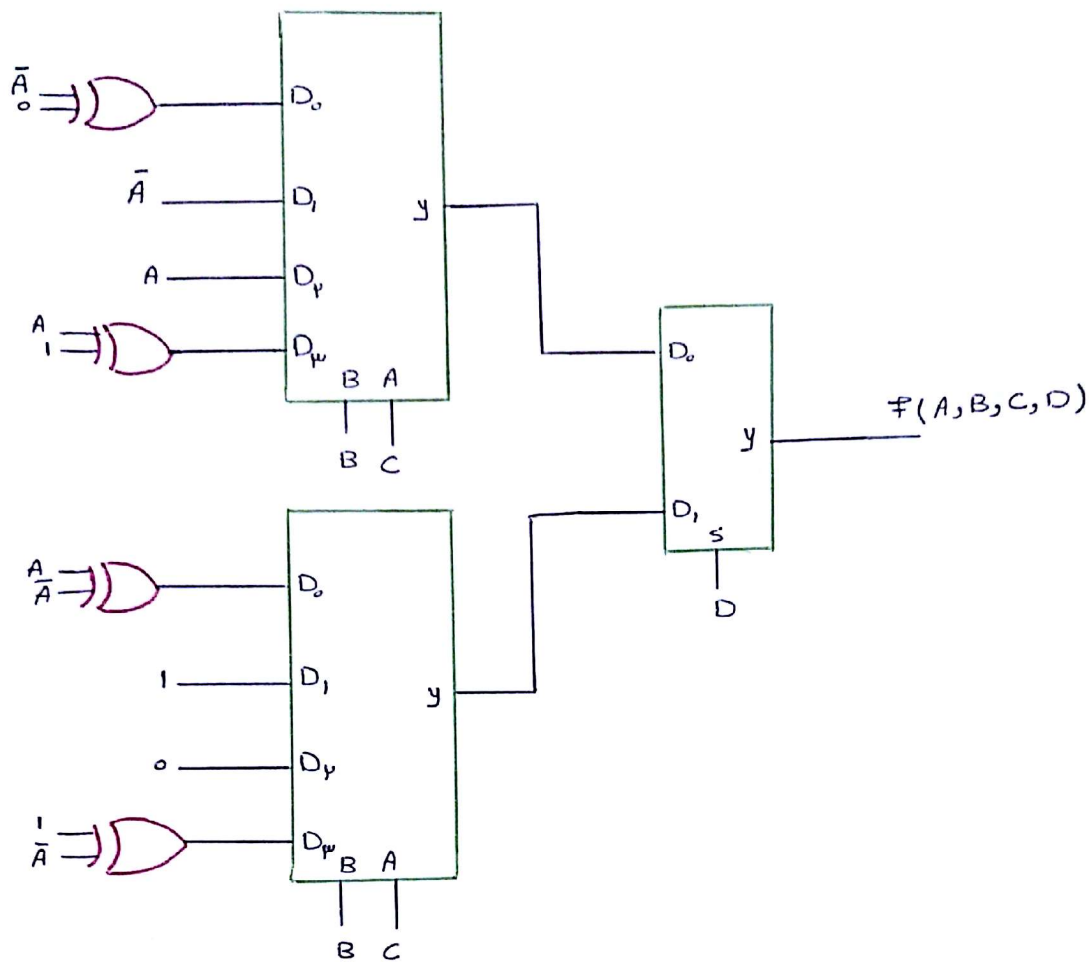


۱- لیست حالات سیستم توابع سلسله‌ای زیر را بنویسید.




A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

$$\Rightarrow F(A, B, C, D) =$$

$$\sum m(0, 1, 2, 3, 6, 9, 11, 13, 15) =$$
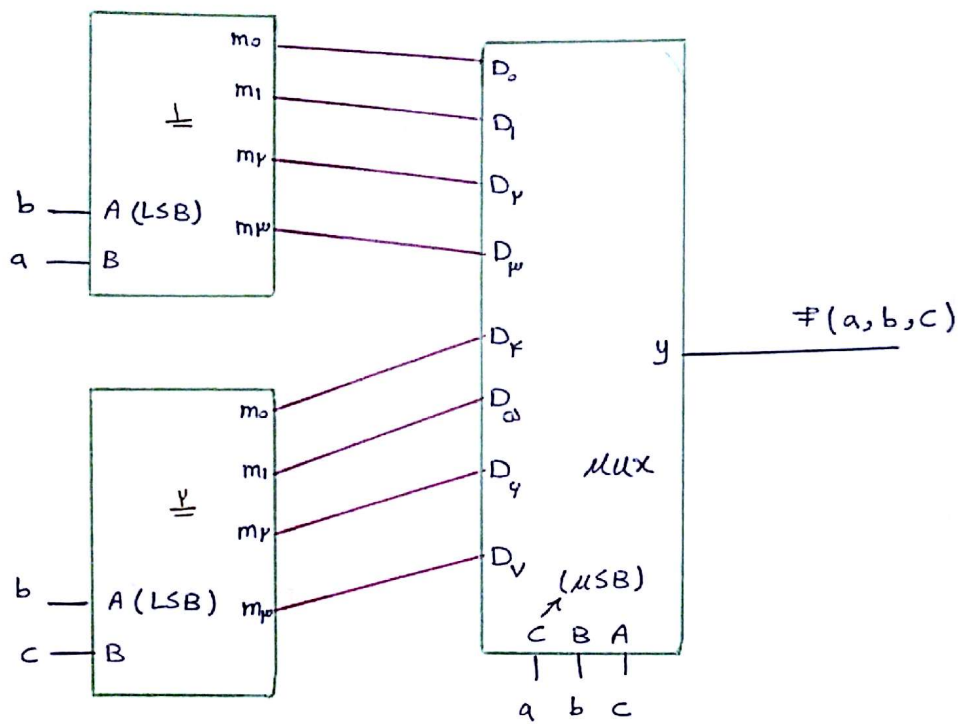
$$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + ABC\bar{D} + ABCD$$



$\underline{1} \rightarrow$

a	b	y
0	0	m_0
0	1	m_1
1	0	m_γ
1	1	m_μ



c	b	
0	0	m_0
0	1	m_1
1	0	m_γ
1	1	m_μ

$\underline{2}$

۲- توابع زیر را با دیکودر پیاده سازی کنید. (به هر دو صورت Sop و Pos و همچنین با استفاده از هر ۲ حالت



(active-high و active-low

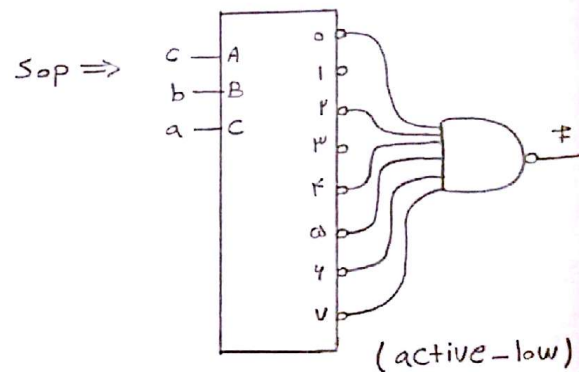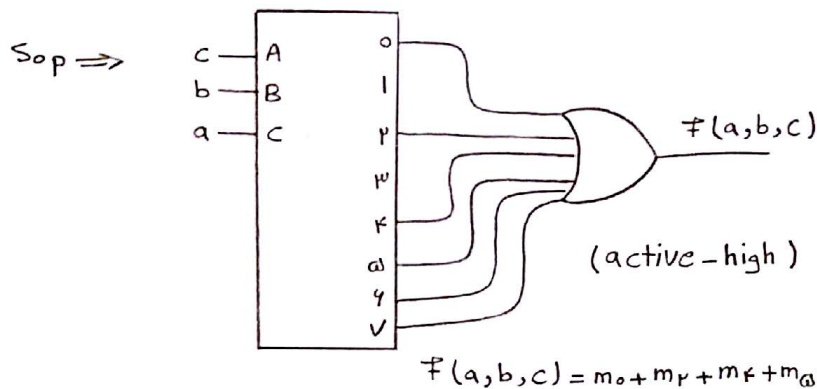$a \rightarrow F(a,b,c) = \sum m(0,2,4,5,6,7)$ 3×1 Decoder





$$F(a,b,c) = \overline{m_0} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7}$$

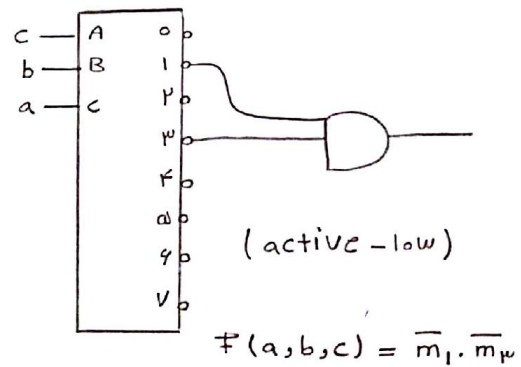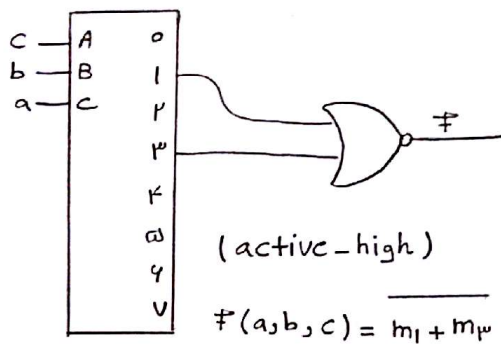$Pos \Rightarrow F(a,b,c) = \prod M(1,3)$



$b \rightarrow F(a,b,c,d) = \sum m(2,4,10,11,12,13)$


4×1 Decoder

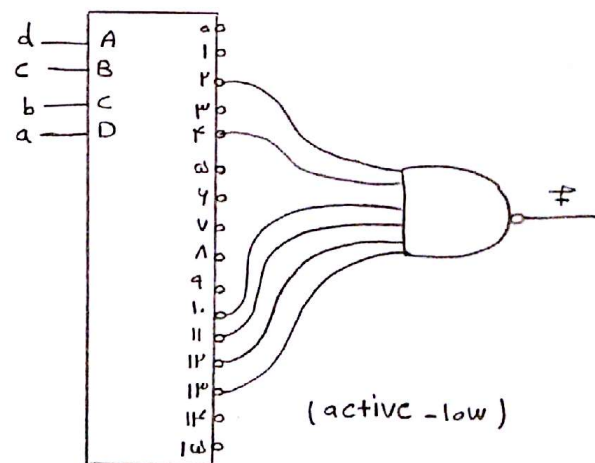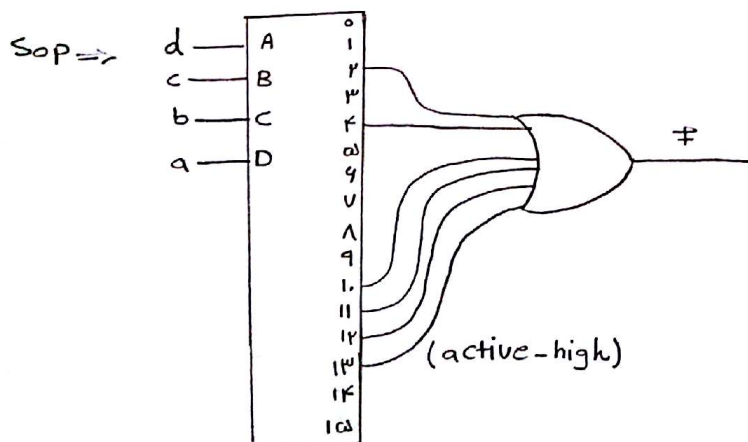


$$F(a,b,c,d) = m_2 + m_4 + m_{10} + m_{11} + m_{12} + m_{13}$$

$$F(a,b,c,d) = \overline{m_2} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_{10}} \cdot \overline{m_{11}} \cdot \overline{m_{12}} \cdot \overline{m_{13}}$$
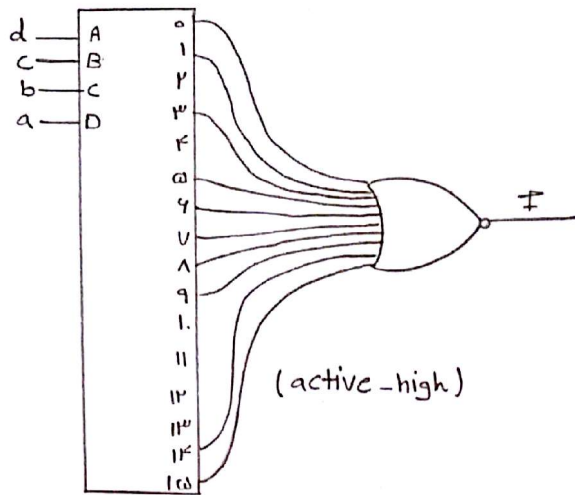
$$\text{pos} \Rightarrow f(a,b,c,d) = \prod M(0,1,3,5,7,9,11,13,15)$$



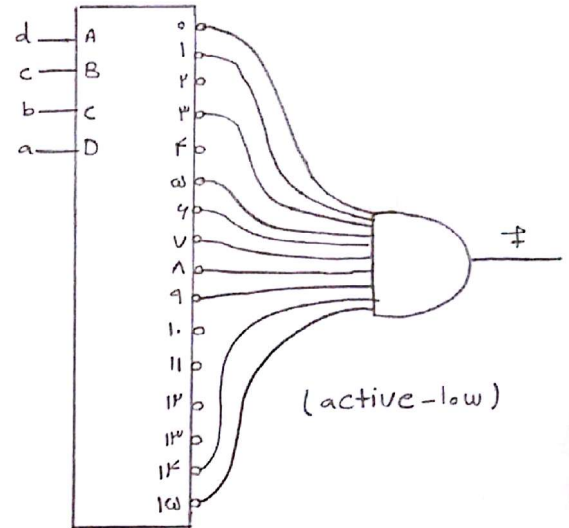
$$f(a,b,c,d) = m_0 + m_1 + m_3 + m_5 + m_7 + m_9 + m_{11} + m_{13} + m_{15}$$




$$f(a,b,c,d) = \overline{m_0} \cdot \overline{m_1} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_7} \cdot \overline{m_9} \cdot \overline{m_{11}} \cdot \overline{m_{13}} \cdot \overline{m_{15}}$$

$$C \rightarrow f(a,b,c,d) = \prod M(0,1,3,5,7,9,11,13,15)$$

F₄14 Decoder

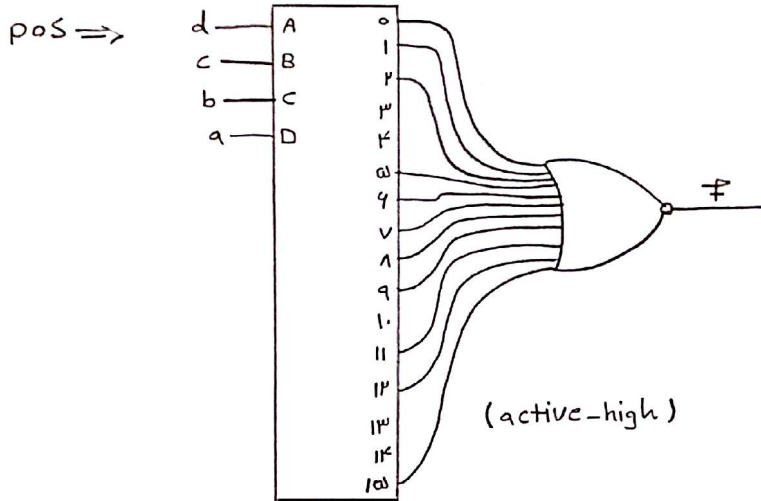

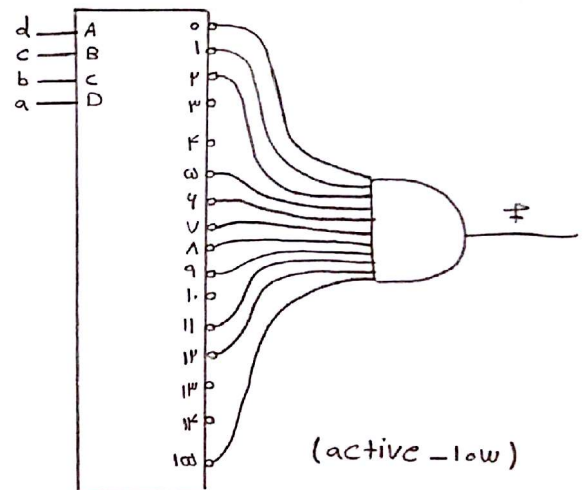
$$f(a,b,c,d) = m_0 + m_1 + m_3 + m_5 + m_7 + m_9 + m_{11} + m_{13} + m_{15}$$




$$f(a,b,c,d) = \overline{m_0} \cdot \overline{m_1} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_7} \cdot \overline{m_9} \cdot \overline{m_{11}} \cdot \overline{m_{13}} \cdot \overline{m_{15}}$$
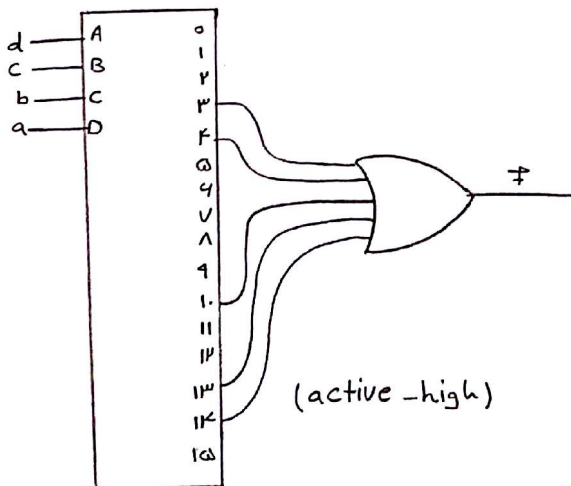
$$\text{Sop} \Rightarrow f(a,b,c,d) = \sum m(3,5,10,13,14)$$



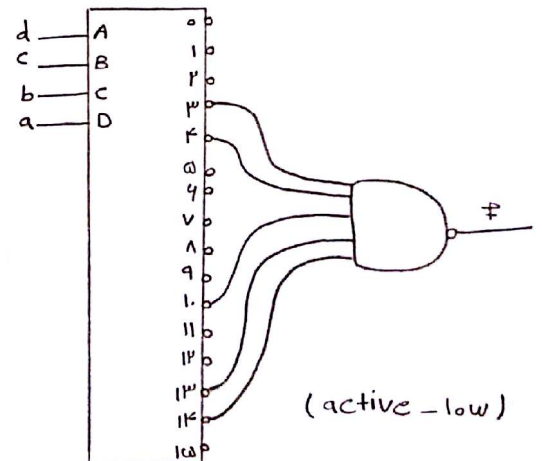
$$f(a,b,c,d) = m_3 + m_5 + m_{10} + m_{13} + m_{14}$$



$$f(a,b,c,d) = \overline{m_3} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_{10}} \cdot \overline{m_{13}} \cdot \overline{m_{14}}$$


$$d \rightarrow f(a,b,c,d) = \bar{b}c + \bar{a}bd$$

K_x14 Decoder

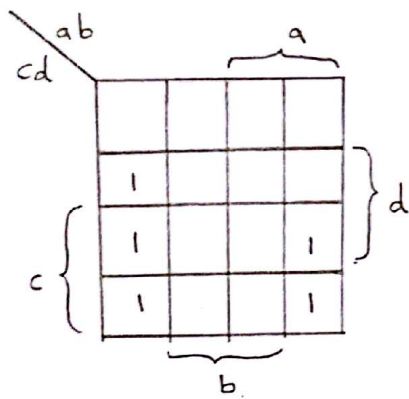


$$\Rightarrow f(a,b,c,d) = \sum m(1, 3, 5, 11)$$

SOP \Rightarrow


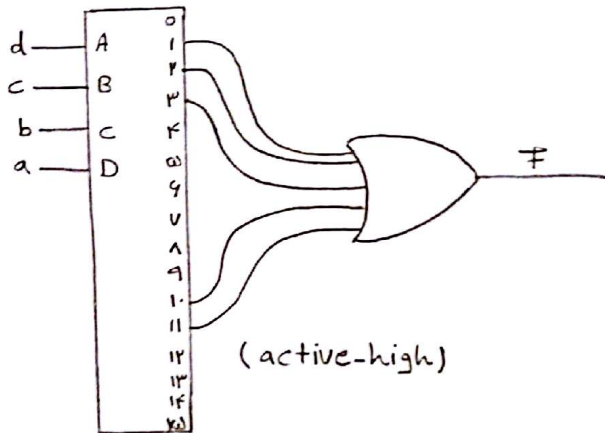

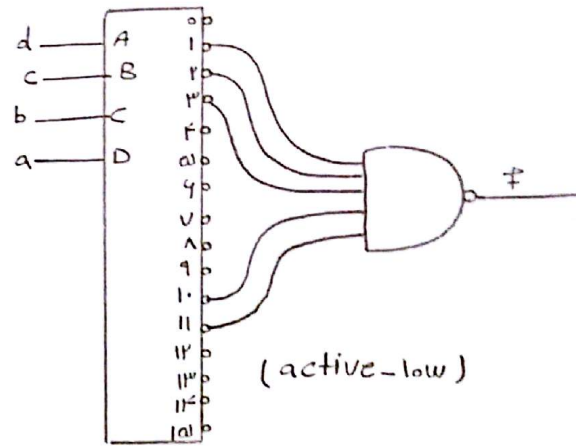
$$f(a,b,c,d) = m_1 + m_3 + m_5 + m_{11}$$



$$f(a,b,c,d) = \overline{m_0} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_8} \cdot \overline{m_{10}} \cdot \overline{m_{12}} \cdot \overline{m_{14}}$$

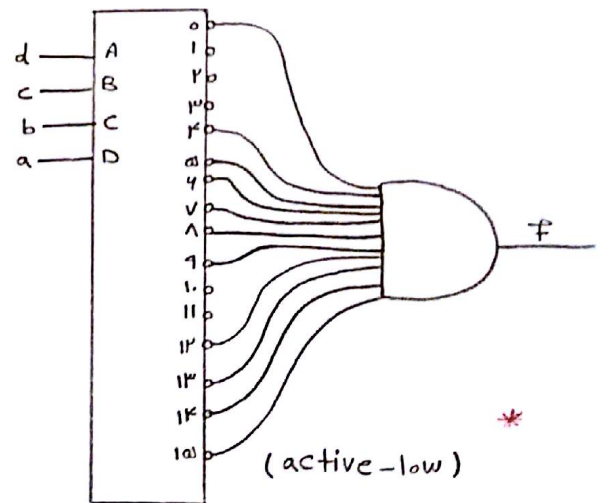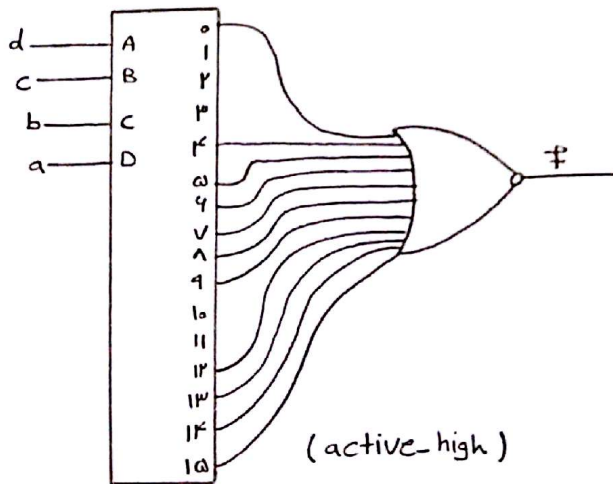POS $\Rightarrow f(a,b,c,d) = \prod M(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$



$$f(a,b,c,d) = \overline{m_0 + m_2 + m_4 + m_6 + m_8 + m_{10} + m_{12} + m_{14}}$$


$$\rightarrow f(a,b,c,d) = \overline{m_0} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_8} \cdot \overline{m_{10}} \cdot \overline{m_{12}} \cdot \overline{m_{14}}$$

۳- توابع زیر را با استفاده از مالتی پلکسر پیاده سازی کنید.

$a \rightarrow f(a,b,c) = \sum m(2,4,6,7)$ $\underline{F_X1}$ MUX

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

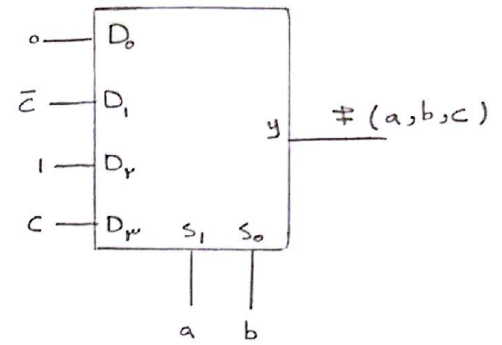
$f=0 \rightarrow D_0$
 $f=\bar{c} \rightarrow D_1$
 $f=1 \rightarrow D_2$
 $f=c \rightarrow D_3$



$b \rightarrow f(a,b,c) = \underbrace{(a+\bar{b})(\bar{b}+c)}_{a\bar{b}+ac+\bar{b}+\bar{b}c}$ $\underline{F_X1}$ MUX

c \ ab	00	01	11	10
0	1			1
1	1		1	1

$\Rightarrow \sum m(0,1,4,6,7)$

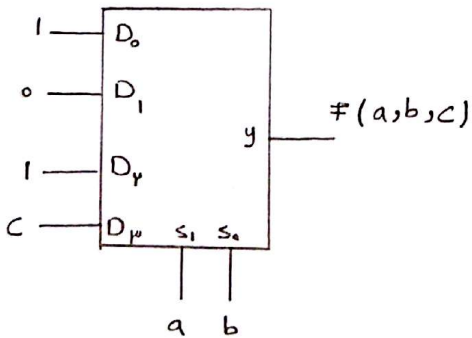


a	b	c	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$f=1 \rightarrow D_0$
 $f=0 \rightarrow D_1$
 $f=1 \rightarrow D_2$
 $f=c \rightarrow D_3$

$$c \rightarrow f(a,b,c,d) = \sum m(1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15) \quad \underline{F \times 1} \text{ MUX}$$


a	b	c	d	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

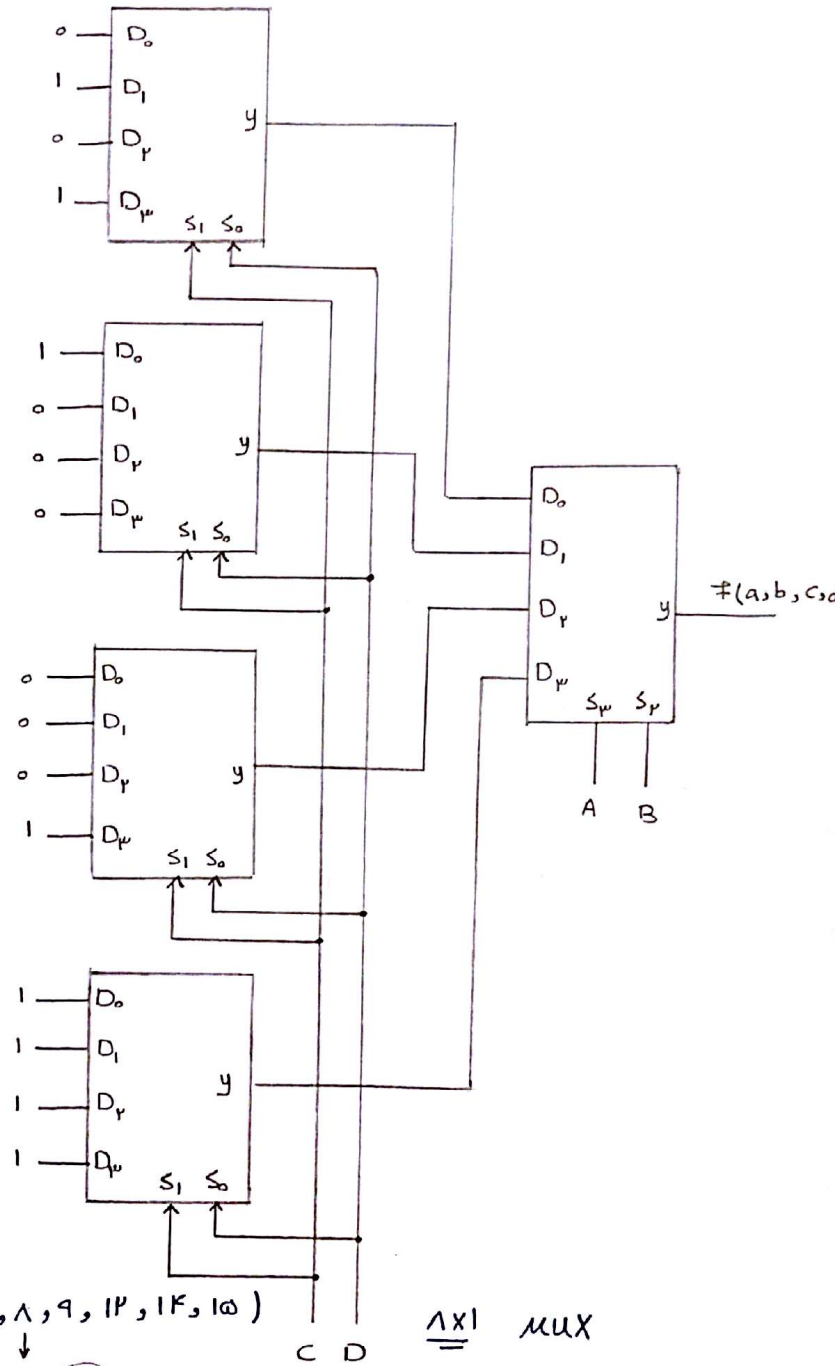

$$d \rightarrow f(a,b,c,d) = \prod M(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14) \quad \underline{A \times 1} \text{ MUX}$$

a	b	c	d	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

$$\sum m(4, 5, 10, 11, 13)$$

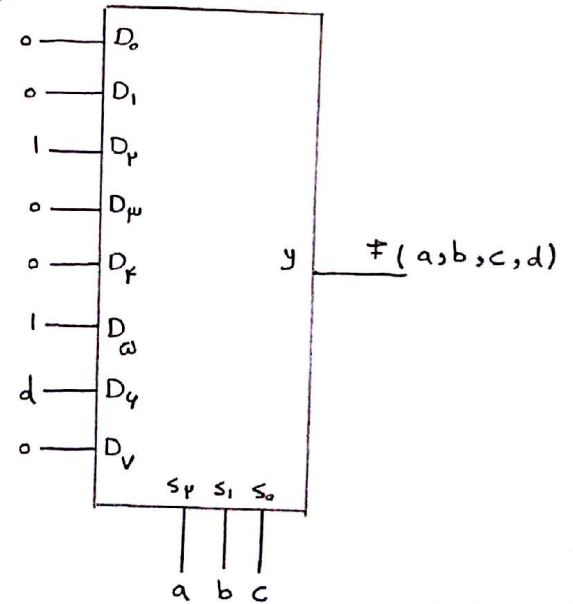


$$\text{Cloud: } \begin{aligned} &K \leftarrow \text{ها} \\ &K \leftarrow \text{ها} \\ &3+2 \leftarrow 3 \leftarrow \end{aligned}$$

$$\text{Cloud: } \begin{aligned} &K, 3 \leftarrow \text{ها} \\ &3 \leftarrow \text{Carry} \\ &2+2 \leftarrow 2 \leftarrow \end{aligned}$$

$\leftarrow \text{CLA}, \text{CLA} *$



4- مدار می کشید که جدول زیر را پیاده سازی کند. A و B، ۸ بیتی هستند. (مدار را با حداقل تعداد Component ها پیاده سازی کنید.) تأخیر مدار را نیز محاسبه کنید.

S_0	S_1	F
0	0	$A+B$
0	1	$\bar{A}+\bar{B}$
1	0	A Excess-3 code
1	1	0

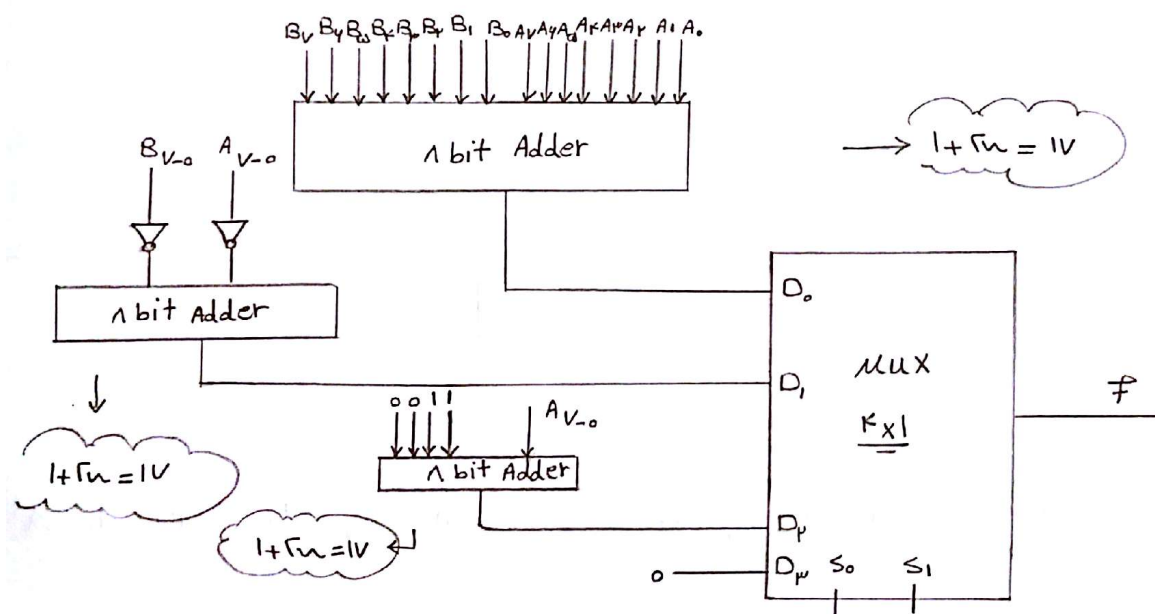


کل تأخیر $\leftarrow 2$ مرحله تأخیر برای حالتی که $1V + 19 \leftarrow$

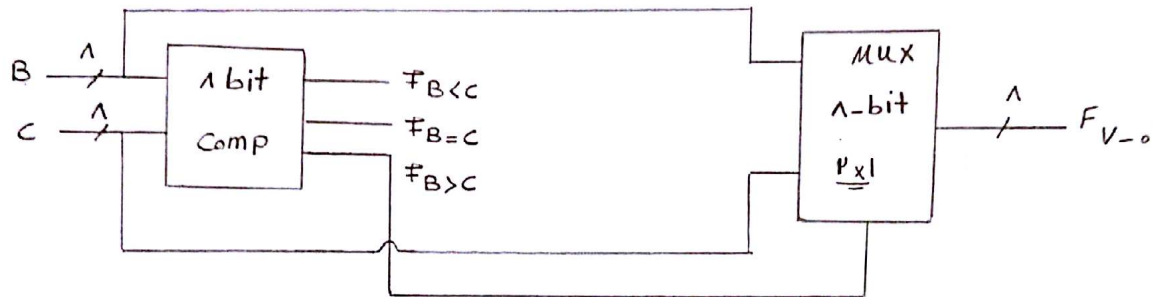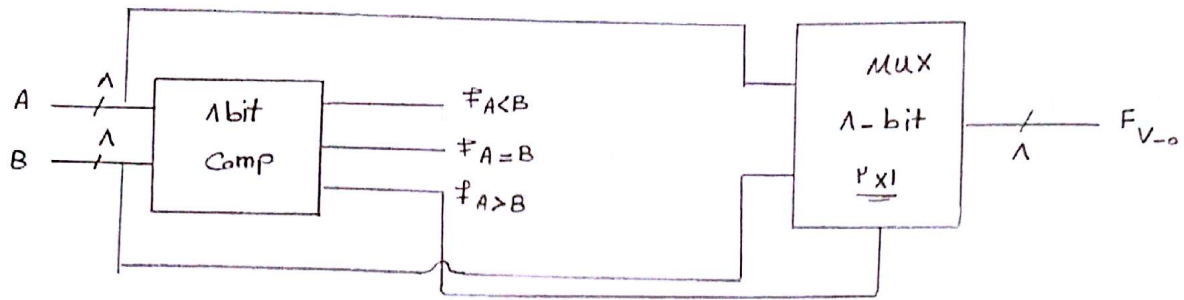۷- مدارهای زیر را بنویسید تا خروجی مدار را محاسبه کنید.



۲

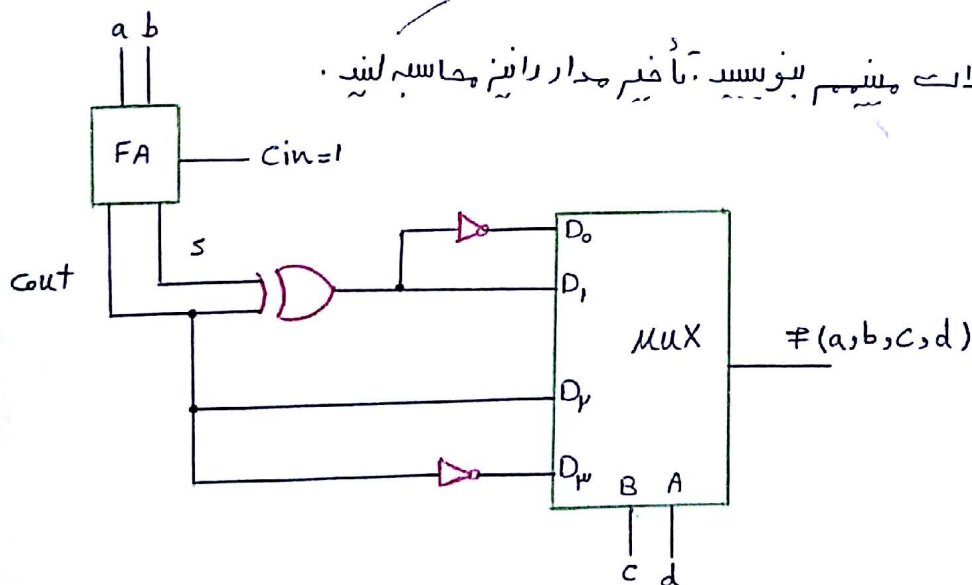۱- تابع شکل زیر را به صورت لیست حالات بنویسید تا خروجی مدار را محاسبه کنید.



کل تا خروجی مدار ۹ مرحله است.

$$s_i = x_i \oplus y_i \oplus c_{i-1} \rightarrow s = a \oplus b \oplus 1 \rightarrow s = \overline{(a\bar{b} + b\bar{a})}$$

$$c_i = x_i y_i + x_i c_{i-1} + y_i c_{i-1} \rightarrow c_{out} = ab + a + b = a + b$$

$$D_0 \rightarrow \text{NOT} \rightarrow b(\bar{b} + a) = ab$$

$$D_1 \rightarrow (a+b) \oplus (\overline{a\bar{b} + b\bar{a}}) = \bar{b} + b\bar{a}$$

$$D_r \rightarrow a+b$$

$$D_w \rightarrow \text{NOT} \rightarrow \overline{(a+b)} = \bar{a}\bar{b}$$

a	b	c	d	\neq
0	0	0	0	$b(\bar{b} + a) = ab$
0	0	0	1	$\bar{b} + b\bar{a}$
0	0	1	0	$a+b$
0	0	1	1	$\bar{a}\bar{b}$
0	1	0	0	ab
0	1	0	1	$\bar{b} + b\bar{a}$
0	1	1	0	$a+b$
0	1	1	1	$\bar{a}\bar{b}$
1	0	0	0	ab
1	0	0	1	$\bar{b} + b\bar{a}$
1	0	1	0	$a+b$
1	0	1	1	$\bar{a}\bar{b}$
1	1	0	0	ab
1	1	0	1	$\bar{b} + b\bar{a}$
1	1	1	0	$a+b$
1	1	1	1	$\bar{a}\bar{b}$

?