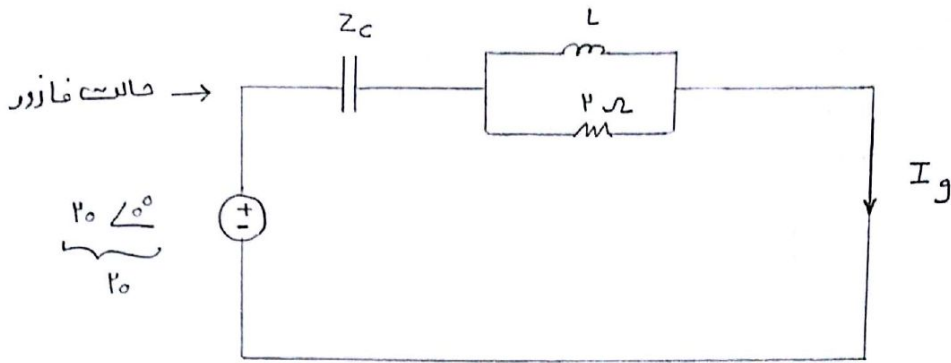


$\vec{I}_g \rightarrow$



$I_g = V_g \rightarrow |I_g| = 10$


$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{0.1 \times 10 \times 4j} = -j$, $Z_L = j\omega L = 4Lj$

$Z_{eq} = \frac{V_g}{I_g} = 1 \rightarrow 1 = -j + \frac{4Lj \times 2}{4Lj + 2} \rightarrow 1 = \frac{8Lj - 2j + 4L}{4Lj + 2} \rightarrow$

$4Lj + 2 = 8Lj + 4L - 2j \rightarrow L = \frac{2 + 2j}{4 + 4j} \xrightarrow{\times(4 - 4j)} L = \frac{14 - 8j + 8j}{32} = 0.4375 H$

$\vec{V}_\infty \rightarrow$

حالت فارزور \rightarrow

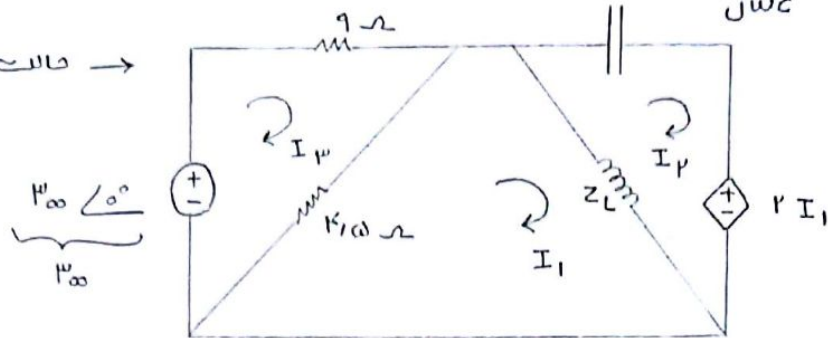

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-10^{-4}j}{1000 \times 1000} = -j2$$

$$Z_L = j\omega L = 4 \times 10^{-3} \times 1000 j = j4$$

$\vec{V}_\infty \rightarrow$ KVL $I_2 \rightarrow 2I_1 + 4j(I_2 - I_1) - j2I_2 = 0 \rightarrow j2I_2 + (2 - 4j)I_1 = 0$

KVL $I_1 \rightarrow 4j(I_1 - I_2) + 4\omega(I_1 - I_3) = 0 \rightarrow (4j + 4\omega)I_1 - 4jI_2 - 4\omega I_3 = 0$

KVL $I_3 \rightarrow 9I_3 + 4\omega(I_3 - I_1) = V_\infty \rightarrow 13\omega I_3 - 4\omega I_1 = V_\infty$

$I_2 = 1\omega, 38\omega + 2310.5Vj$, $I_3 = 2\omega, 1812 + 210.513j$

$I_1 = 10, 1749 + 9, 104j \rightarrow I_1 = 12, 140 \angle 29, 174^\circ \rightarrow I_1(t) = 12, 140 \cos(1000t + 29, 174^\circ)$

$I_1(t) = 12, 140 \cos(1000t + 29, 174^\circ)$


س →

س → س جمع آثار

$$Z_c = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \times 1 \times 1} = -j$$

حالت 1 →

$$10 \angle 0^\circ$$

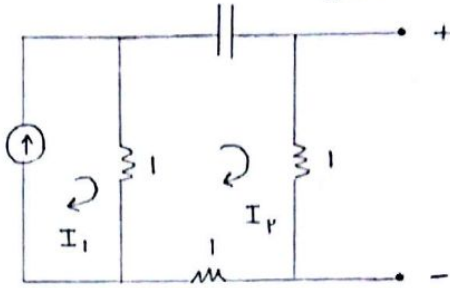

حالت غارور ←


س → $I_1 = 10$

KVL $I_2 \rightarrow I_2 + I_2 - j I_2 + I_2 - 10 = 0 \rightarrow (3-j) I_2 = 10 \rightarrow I_2 = \frac{10}{3-j}$

$\rightarrow I_2 = \frac{10 + j10}{10} = 3 + j \rightarrow I_2 = 3.16 \angle 18.43^\circ = 3.16 e^{j18.43^\circ}$

$V_0' = I_2 \times 1 = 3.16 e^{j18.43^\circ} \rightarrow V_0'(t) = 3.16 \cos(t + 18.43^\circ)$

حالت 2 →

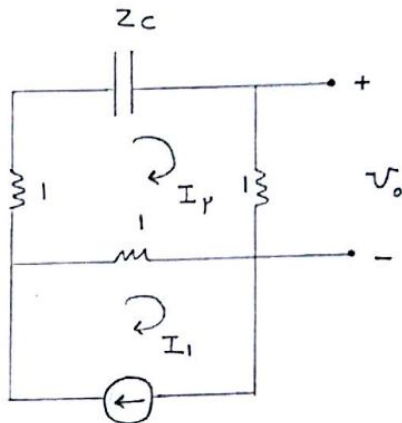

$$Z_c = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{2j} = -j0.5$$

$2 \angle -30^\circ = 2 e^{-j30^\circ} = 2 [\cos(-30^\circ) + j \sin(-30^\circ)] = 1.73 - j$

س → $I_1 = 1.73 - j$

KVL $I_2 \rightarrow -j0.5 I_2 + 2 I_2 + 1(I_2 - 1.73 + j) = 0 \rightarrow (3 - j0.5) I_2 + j = 1.73$

$$\rightarrow I_p = \frac{11.73 - j}{3 - 0.1\omega j} \rightarrow I_p = \frac{-2.13\omega j + 0.49}{9.2\omega} = 0.41\omega - 0.231j \rightarrow$$


$$I_p = 0.4\omega \angle -20.1^\circ = 0.4\omega e^{-j20.1^\circ}$$

$$v_o'' = I_p \times 1 = 0.4\omega e^{-j20.1^\circ} \rightarrow v_o''(t) = 0.4\omega \cos(\omega t - 20.1^\circ)$$

$$v_o(t) = v_o'(t) + v_o''(t) = 3.14 \cos(\omega t + 18.4^\circ) + 0.4\omega \cos(\omega t - 20.1^\circ)$$

س →

→ درش جمع آثار

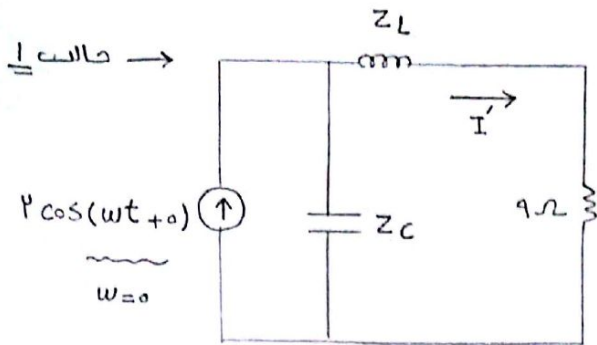


← حالت فادور

→ $Z_L = j\omega L = 0$ → سلف اتصال کوتاه می شود
 $w = 0$

⇒ $I' = 2 \rightarrow i'(t) = 2$

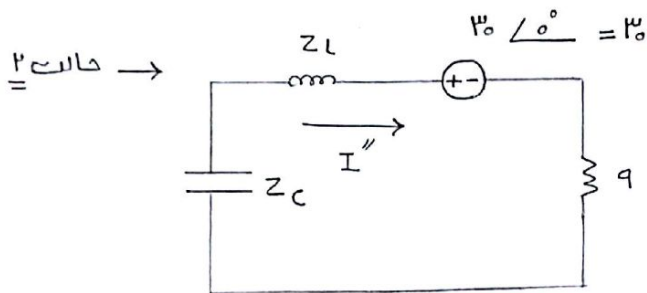→ $Z_C = \frac{1}{j\omega C} =$ تعریف نشده → خازن اتصال باز می شود




$Z_L = j\omega L = 4j$

$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{\frac{1}{33} \times 2j} = -14j$

KVL → $4j I'' + 30 + 9 I'' - 14j I'' = 0 \rightarrow I'' = \frac{-30}{9 - 12j} \rightarrow I'' = \frac{-270 - 349j}{225}$

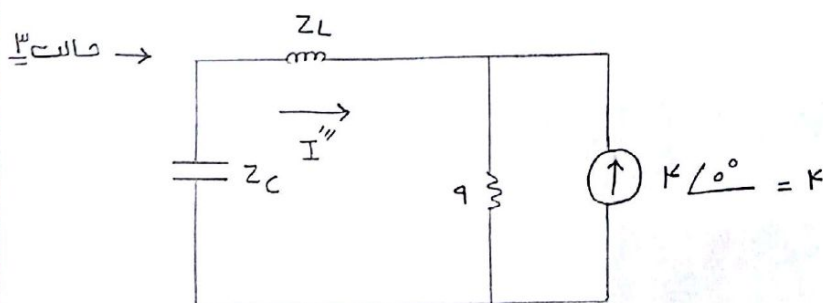→ $I'' = -1.12 - 1.14j \rightarrow I'' = 2 \angle 53.13^\circ \rightarrow i''(t) = 2 \cos(2t + 53.13^\circ)$




$Z_L = j\omega L = 8j$

$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{\frac{1}{33} \times 4j} = -8j$

$$KVL \rightarrow \cancel{1j} I''' - \cancel{1j} I''' + 9(I''' + 4) = 0 \rightarrow I''' = \frac{-36}{9} = -4 \rightarrow I''' = +4 \angle 0^\circ$$

$$\rightarrow i'''(t) = +4 \cos(4t)$$

$$i(t) = i'(t) + i''(t) + i'''(t) = 4 + 4 \cos(4t + 90^\circ) + 4 \cos(4t)$$
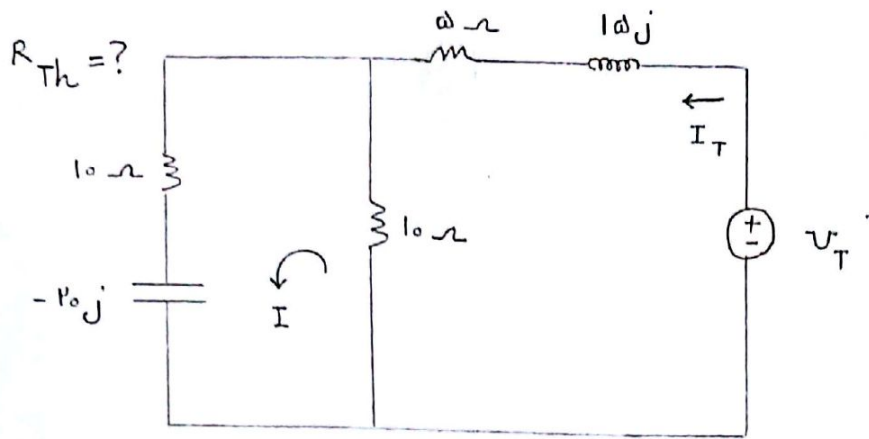
$$U^y \rightarrow$$


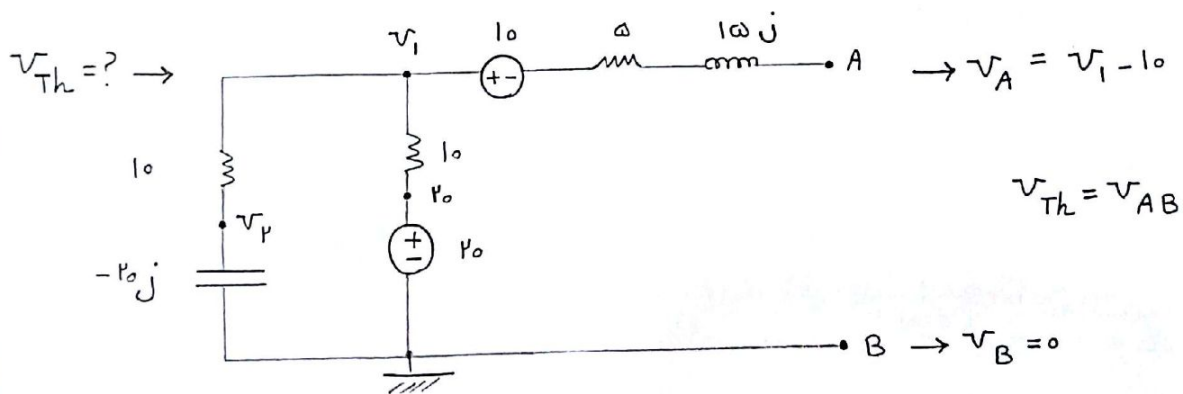
$$KVL \text{ } I_T \rightarrow 1\omega_j I_T + \omega I_T + 1\omega I_T - 1\omega I = V_T \rightarrow 1\omega_j I_T + 1\omega I_T - 1\omega I = V_T$$

$$KVL \text{ I} \rightarrow I_0 I - V_0 j I + I_0 I - I_0 I_T = 0 \rightarrow V_0 I - I_0 I_T - V_0 j I = 0 \rightarrow$$

$$I = \frac{I_o I_T}{Y_o - Y_o j} \rightarrow I = \frac{Y_{\infty} I_T + Y_{\infty} j I_T}{\Lambda_{\infty}} = 0.125 I_T + 0.125 j I_T$$

$$\star \rightarrow 1\omega j I_T + 1\omega I_T - 1\omega (0.14\omega I_T + 0.14\omega j I_T) = V_T \rightarrow$$

$$(1\mu\omega j + 1\mu\omega) I_T = V_T \longrightarrow R_{Th} = 1\mu\omega + 1\mu\omega j$$



$$K_{CL} v_i \rightarrow \frac{v_i - v_o}{l_o} + \frac{v_i - v_r}{l_o} = 0 \rightarrow \frac{v v_i}{l_o} - \frac{v_r}{l_o} = v$$

KCL

$$\text{KCL } V_p \rightarrow \frac{V_p - V_1}{10} + \frac{V_p}{-10j} = 0 \rightarrow \frac{-V_1}{10} + \frac{(1+j)V_p}{10} = 0$$
$$\underbrace{\frac{10jV_p}{100}}_{K_{\infty}}$$

$$V_1 = 10 - 10j$$

$$V_p = 10 - 10j$$

$$V_{AB} = V_A - V_B = V_1 - 10 = 10 - 10 - 10j = -10j = V_{Th}$$